



8002D

3W 音频功放 IC

一、概述

TC8002D 是一颗带关断模式的音频功放 IC。在 5V 输入电压下工作时，负载（3Ω）上的平均功率为 3W，且失真度不超过 10%。而对于手提设备而言，当 VDD 作用于关断端时，TC8002D 将会进入关断模式，此时的功耗极低，IQ 仅为 0.6uA。

TC8002D 是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放 IC。所需外围元件少且在 2.0V~5.5V 的输入电压下即可工作。

二、功能特点

- 无需输出耦合电容或外部缓冲电路。
- 待机电流 0.6uA。
- 稳定的增益输出。
- 外部增益设置。
- 封装形式：SOP8、SOP8-PP、DIP8、MSOP8。

三、应用

- 可应用于手提设备，台式电脑及低电压工作的音频设备。

四、管脚排列及说明

管脚排列图	序号	名称	类型	说明
	1	SHUTDOWN	I	关断端口
	2	BYPASS	I/O	电压基准端
	3	+IN	I	正向输入端
	4	-IN	I	反向输入端
	5	VO1	O	音量输出端 1
	6	VDD	POWER	电源端
	7	GND	POWER	接地端
	8	VO2	O	音量输出端 2

注：I：输入；O：输出；POWER：电源。

五、功能说明

➤ 桥路设置

TC8002D 内部共有 2 个运放，但 2 个运放的设置却有所不同。

第一个运放增益可在外部用 RF 和 RJ 两个电阻进行设置（+IN 和 -IN 端口），而第二个运放的增益则固定不变。第一个运放的输出信号实际上是第二个运放的输入信号，而且两个运放产生的信号幅度相同，相位相反。因此 TC8002D 增益如下： $A_{VD} = 2 \times (R_f/R_i)$

为驱动负载，运放设置成桥接方式。桥接方式不同于一些常见的运放电路把负载的一边接到地，在同等条件下能使负载产生 4 倍的输出功率。

➤ 功耗

使用桥接的运放电路，负载上产生的功耗也比较大，因此在规定电压的条件下，负载功耗如下：

$$P_{DMAX} = 4 \times (V_{DD})^2 / (2\pi^2) R_L$$



8002D

3W 音频功放 IC

因此在 5V 输入，8Ω 负载情况下，输出最大功耗为 625mW。但是此算法得出的结果如下：

$$P_{D\text{MAX}} = (T_{J\text{MAX}} - T_A) / \theta_{JA}$$

注：SOP 封装 $\theta_{JA}=140^{\circ} \text{C/W}$ ，DIP 封装 $\theta_{JA}=107^{\circ} \text{C/W}$ ，MSOP 封装 $\theta_{JA}=210^{\circ} \text{C/W}$

➤ 基准电压

电压基准端的外接电容应尽可能的靠近 TC8002D，1μF 的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了 PSRR 的影响。可以通过加大 BYPASS 端的对地电容值来改善 PSRR。CB 值的大小取决于对 PSRR 的要求。

➤ 关断功能

为了减少功耗，TC8002D 的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时，运放关闭，TC8002D 不工作，这时 TC8002D 的工作电流降低到 0.6uA。当关断端电压略低于 VDD 时，TC8002D 工作状态不稳定。所以，关断端应置于一个稳定的电压值，以免 IC 进入错误的工作状态。

在很多应用场合，关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时，可以在关断端加上拉电阻，这样当开关关断时，因上拉电阻的作用，使得 TC8002D 关断端的电平处于一个正确的状态，以保证 TC8002D 不会进入错误的工作状态。

六、极限参数($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

特性	符号	范围	单位
工作电压	V_{DD}	6	V
输入电压	V_{IN}	$-0.3 \sim V_{DD}+0.3$	V
工作温度	T_{OPR}	$-65 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
环境温度	T_A	$-40 \sim +85$	$^{\circ}\text{C}$
节点温度	T_J	150	$^{\circ}\text{C}$

七、电气参数($V_{DD}=5\text{V}$, $R_L=8\Omega$, $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
工作电压	V_{DD}	2.0	--	5.5	V	
静态电流	I_{DD}	--	6.5	12	mA	$V_{IN}=0\text{V}$, $I_O=0\text{mA}$
关断电流	I_{SD}	--	0.6	2	uA	$V_{PIN1}=V_{DD}$
输出偏压	V_{OS}	--	5.0	50	mV	$V_{IN}=0\text{V}$
输出功率	P_O	--	1.2	--	W	THD=1%, $f=1\text{KHz}$, $R_L=8\Omega$
		--	2	--		$R_L=4\Omega$
		--	2.38	--		$R_L=3\Omega$
		--	1.5	--		THD=10%, $f=1\text{KHz}$, $R_L=8\Omega$
		--	2.5	--		$R_L=4\Omega$
		--	3	--		$R_L=3\Omega$
总谐波失真+噪音	THD+N	--	0.25	--	%	$20\text{Hz} \leq f \leq 20\text{KHz}$, $A_{VD}=2$, $R_L=8\Omega$, $P_O=1\text{W}$
电源抑制比		--	60	--	dB	$V_{DD}=4.9\text{V} \sim 5.1\text{V}$


八、特性参数




8002D

3W 音频功放 IC


THD+N vs Frequency

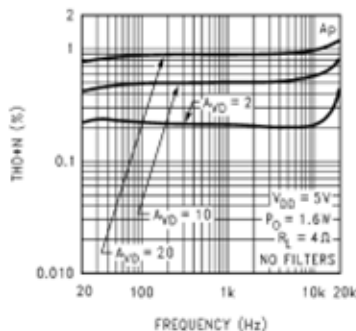


THD+N vs Frequency

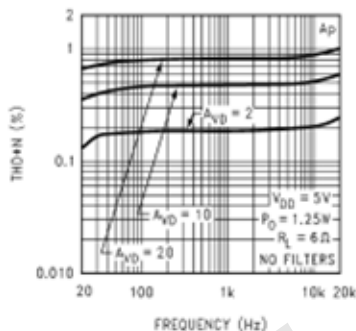


THD+N vs Frequency

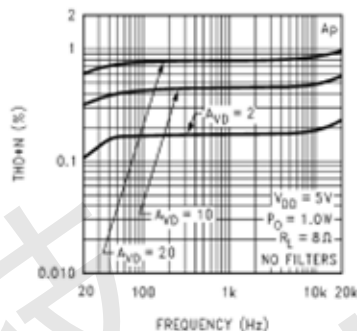


THD+N vs Output Power

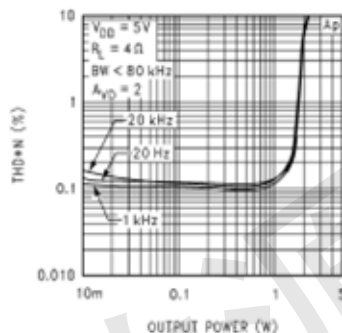


THD+N vs Output Power

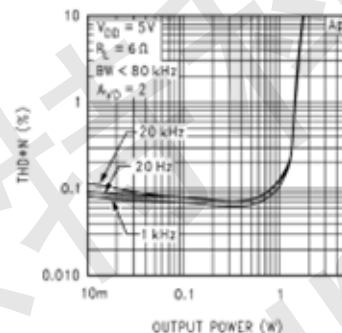


THD+N vs Output Power

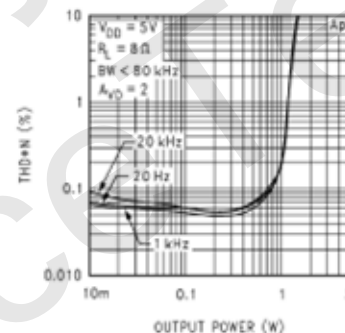


Output Power vs Supply Voltage

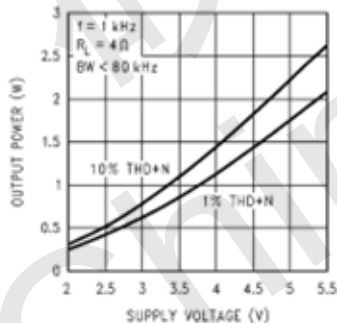

Output Power vs Supply Voltage

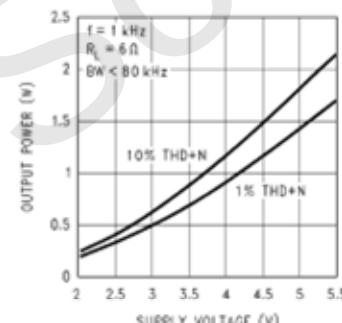

Output Power vs Supply Voltage

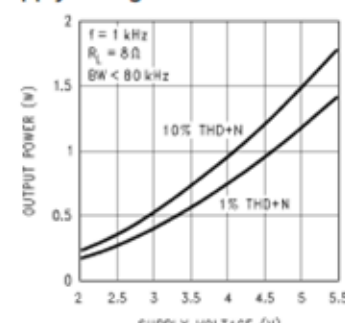





8002D

3W 音频功放 IC


Output Power vs Load Resistance

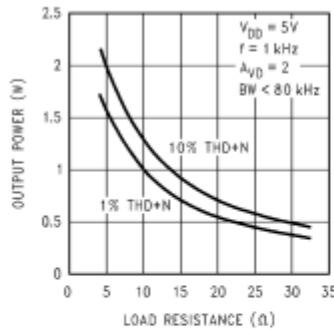


Power Dissipation vs Output Power

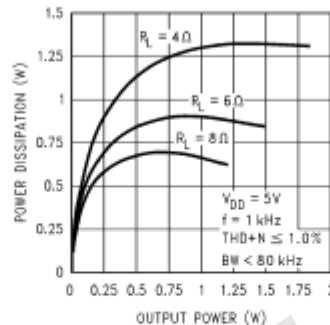


Power Derating Curve

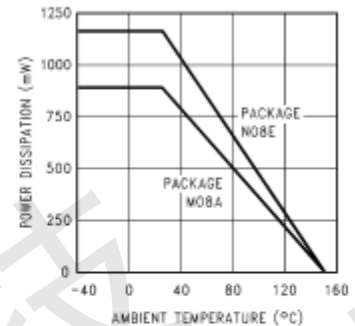


Clipping Voltage vs Supply Voltage

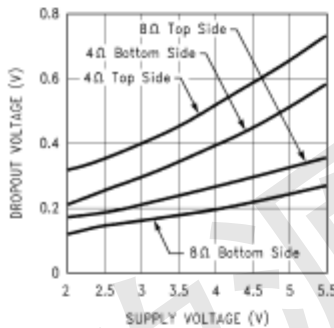


Noise Floor

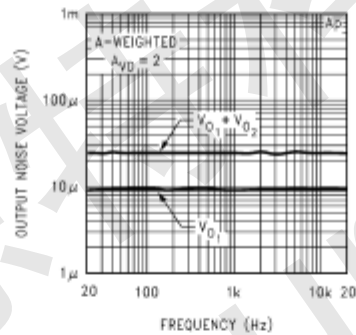

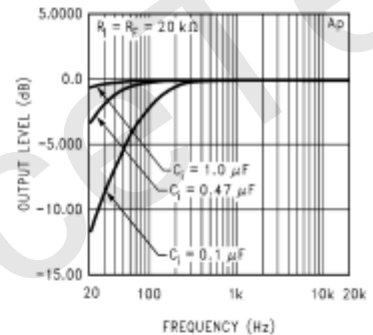
Frequency Response vs Input Capacitor Size




Power Supply Rejection Ratio

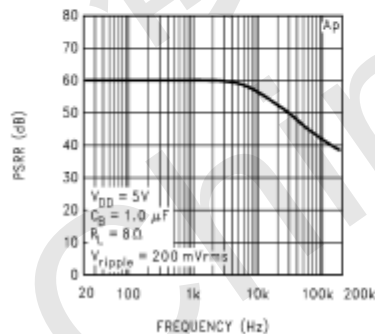

Open Loop Frequency Response

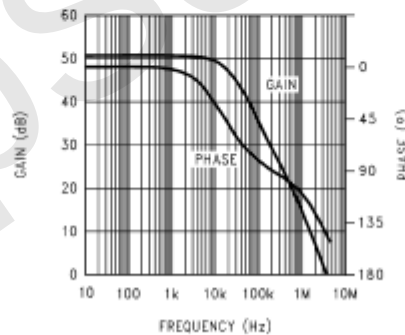

Supply Current vs Supply Voltage

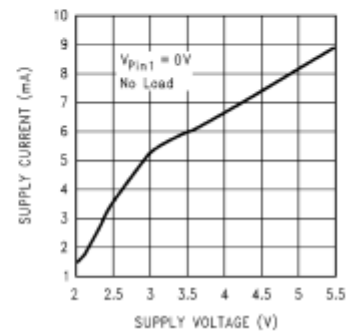




8002D


3W 音频功放 IC

九、电路原理图

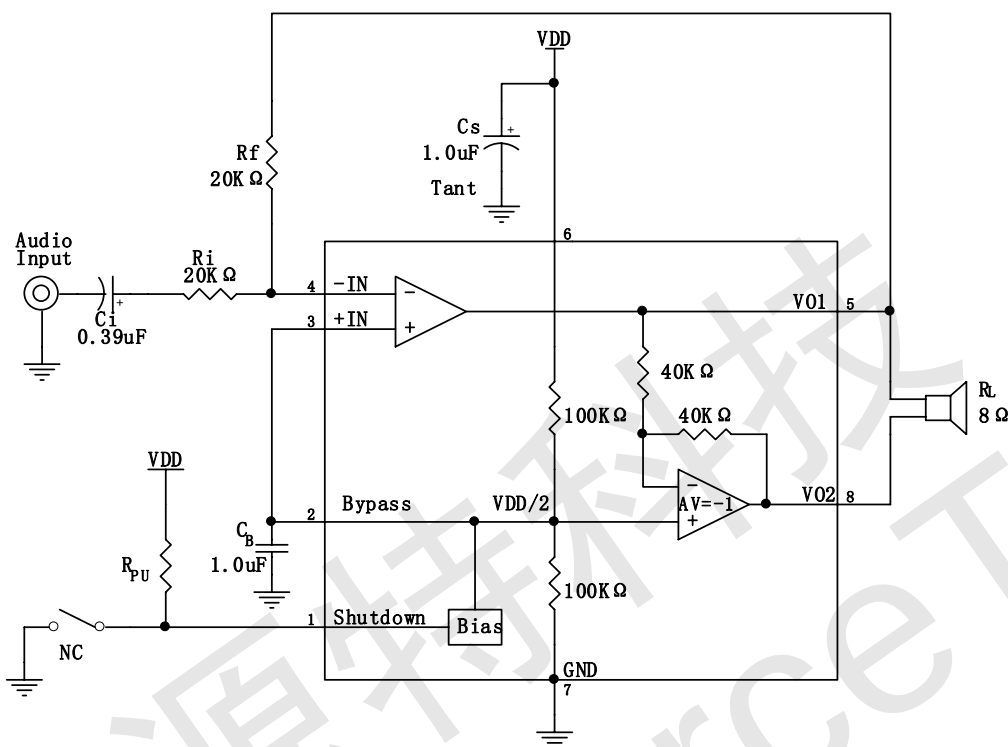

十、封装尺寸图

SOP-8

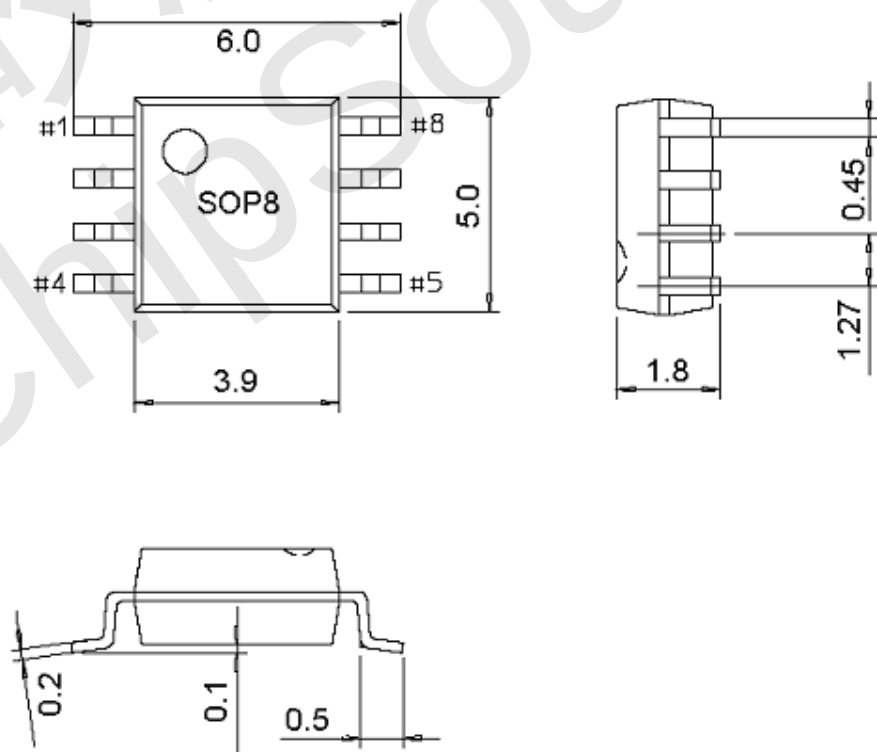


SOP8-PP (带散热片)



8002D

3W 音频功放 IC

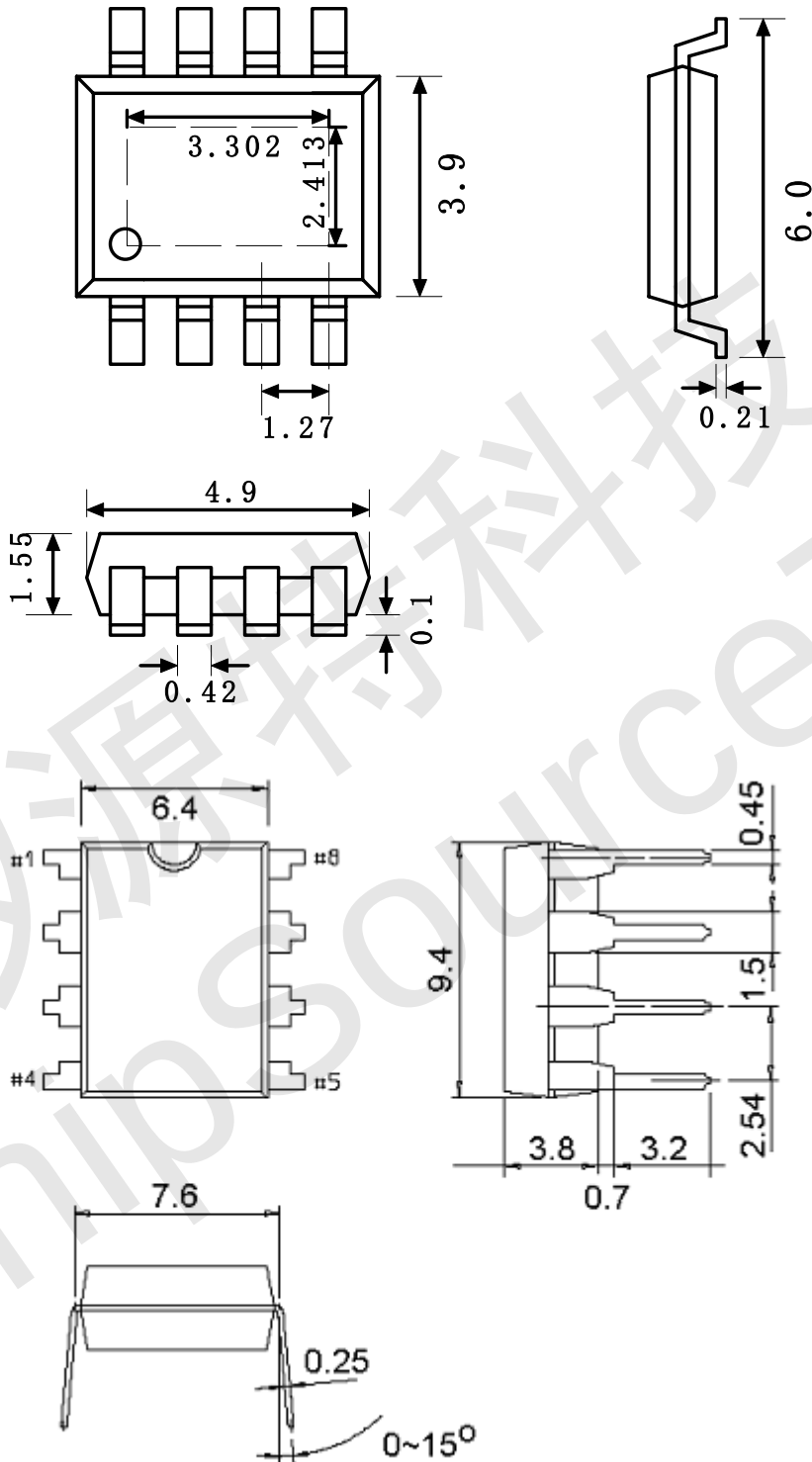

DIP-8

MSOP8



8002D

3W 音频功放 IC

